


Questão 1

Parcialmente correto

Atingiu 9,00 de 11,00


Em cada um dos contadores abaixo, selecione as opções corretas.

1)

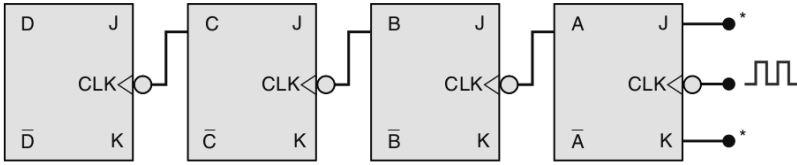


*Supõe-se que todas as entradas J e K sejam 1.

Saídas do contador em A,B,C, e D, com valores iniciais iguais a zero.

Direção de Contagem: Crescente 

Maior valor de contagem: 15 ✓

2)

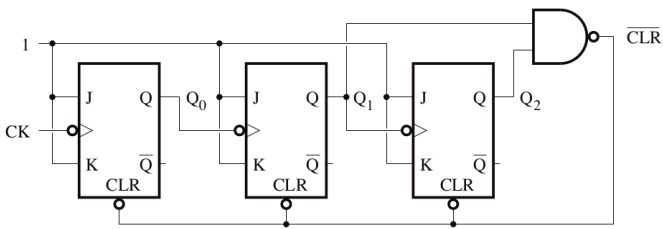


Saídas do contador em Q_0, Q_1 , e Q_2 , com valores iniciais iguais a zero.

Direção de Contagem: Crescente

Menor valor de contagem: 0 ✓

Maior valor de contagem: 6 ✖

3)

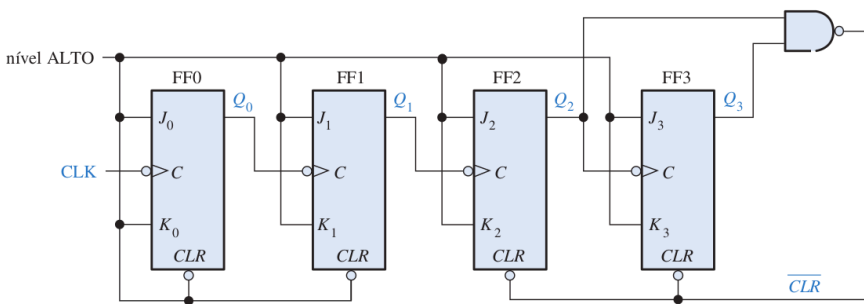

Saídas do contador em Q_0, Q_1, Q_2 , e Q_3 .


Direção de Contagem:	Crescente	✓
----------------------	-----------	---

Menor valor de contagem: 0 ✓

Maior valor de contagem: 14



4)

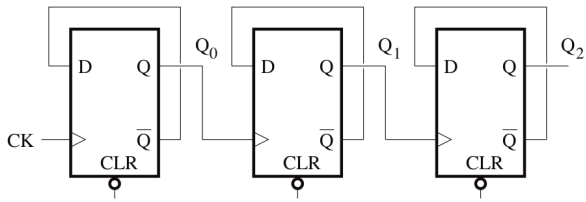

Saídas do contador em Q_0, Q_1 , e Q_2 , com valores iniciais iguais a zero.

Direção de Contagem: Decrescente ✓

Menor valor de contagem: 0 ✓

Maior valor de contagem: 7 ✓