

CIRCUITOS DIGITAIS

LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE HARDWARE

Prof. Marcelo Grandi Mandelli


`mgmandelli@unb.br`

Introdução


Sistemas Digitais complexos são praticamente impossíveis de se definir e estudar através do esquemático ao nível de portas lógicas

Introdução

 - ❑ O processo de encontrar um conjunto eficiente de portas lógicas para realizar uma dada função é trabalhoso e propenso a erros:
 - simplificações manuais de tabelas verdade ou de equações Booleanas, etc.



Atari Pong

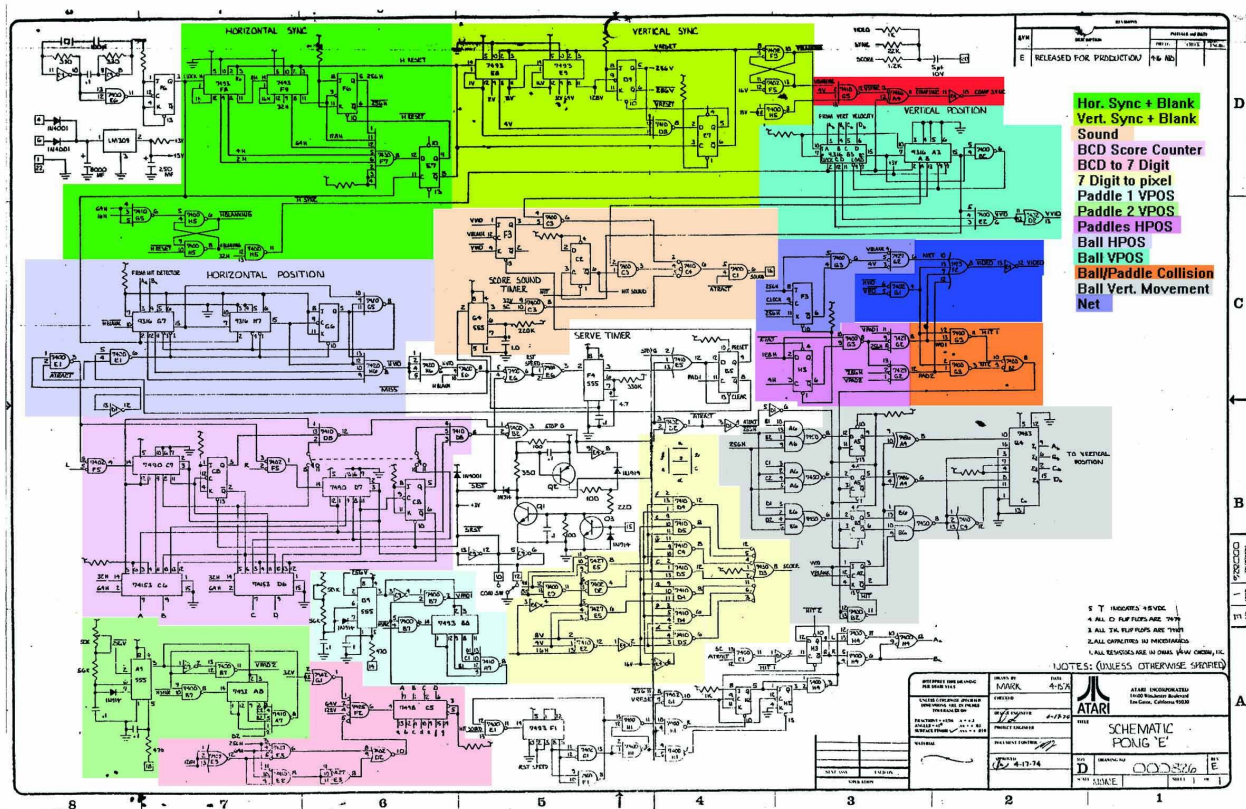

Esquemático do Atari Pong 1974

Introdução

- Na década de 90, os projetistas descobriram que eram muito mais produtivos se trabalhassem num **nível maior de abstração**, especificando apenas a função lógica e permitindo que uma **ferramenta de projeto auxiliado por computador (CAD - computer-aided design)** produzisse as portas otimizadas.
- **Linguagens de descrição de hardware** (HDL - Hardware Description Languages)
 - Verilog, VHDL, SystemC, Chisel, Handel-C, SDL, ISP, ... (existem dezenas)
 - Apenas especificam funções lógicas
 - Ferramentas de CAD produzem ou sintetizam o circuito com as portas otimizadas

HDLs são linguagens de programação?

- Resposta curta: **Não**, é uma linguagem de descrição de hardware!
- Código é executado em um simulador
 - não há um “compilador” de VHDL, não há um “código executável” visível

HDLs – Vantagens e Desvantagens

□ **Benefícios (em relação a diagramas de esquemáticos)**

- Projetos independentes da tecnologia (implementação física é postergada)
- Flexibilidade: re-utilização, escolha de ferramentas e fornecedores
- Facilidade de atualização dos projetos
- Permite explorar, em um nível mais alto de abstração, diferentes alternativas de implementação
- Permite, através de simulação, verificar o comportamento do sistema digital

□ **Desvantagens (em relação a diagramas de esquemáticos)**

- Hardware gerado pode ser menos otimizado
- Controlabilidade / Observabilidade de projeto reduzidas

SystemVerilog vs VHDL

HISTÓRICO

SystemVerilog

- ❑ Verilog foi desenvolvida pela Gateway Design Automation como uma linguagem proprietária em 1984
- ❑ A Gateway foi adquirida pela Cadence em 1989
- ❑ Verilog se tornou um padrão aberto em 1990, sob o controle da Open Verilog International
- ❑ A linguagem se tornou um padrão IEEE em 1995
- ❑ 2012 → SystemVerilog, orientação a objetos
- ❑ Os nomes de arquivos em SystemVerilog normalmente terminam em **.sv**
- ❑ Sintaxe semelhante a linguagem C

VHDL


- ❑ VHSIC Hardware Description Language
- ❑ VHSIC → acrônimo para o programa Very High Speed Integrated Circuits do Departamento de Defesa dos EUA.
- ❑ desenvolvida em 1981
- ❑ baseada na linguagem de programação Ada
- ❑ foi inicialmente imaginada para documentação, mas foi rapidamente adotada para simulação e síntese.
- ❑ O IEEE a padronizou em 1987 e atualizou o padrão muitas vezes desde então
- ❑ Nesses slides → revisão de 2008
- ❑ Os arquivos VHDL tem os seus nomes normalmente terminados em **.vhd**

SystemVerilog vs VHDL

- A SystemVerilog e VHDL são construídas sobre princípios similares, mas possuem sintaxes diferentes.
- Ambas as linguagens são totalmente capazes de descrever qualquer sistema de hardware, e ambas possuem as suas peculiaridades.
- A melhor linguagem para se usar é aquela em uso no seu local de trabalho ou aquela que os seus clientes exigem.
- A maioria das ferramentas CAD hoje em dia permitem que as duas linguagens sejam misturadas, de modo que diferentes módulos possam ser descritos em linguagens diferentes.

SystemVerilog vs VHDL

Exemplo – Porta AND

 

SystemVerilog

```
module portaE
(
    input logic A,B,
    output logic F

);

    assign F = A & B;
    /* Porta AND */

endmodule
```

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity portaE is
    port
    (
        A, B: in  STD_LOGIC;
        F: out STD_LOGIC
    );
end;

architecture pe of portaE is
begin
    F <= A and B;
end pe;
```



Módulos

- ❑ Um bloco de hardware com entradas e saídas é chamado de **módulo**.
- ❑ Uma porta AND, um multiplexador, e um somador são todos exemplos de módulos de hardware.
- ❑ Os dois modelos gerais para a descrição da funcionalidade do módulo são:
 - **modelos comportamentais** → descrevem o que o módulo faz (maior abstração)
 - **modelos estruturais** → descrevem como o módulo é construído a partir de partes simples; é uma aplicação de hierarquia.

SYSTEMVERILOG



Estrutura básica de um módulo

 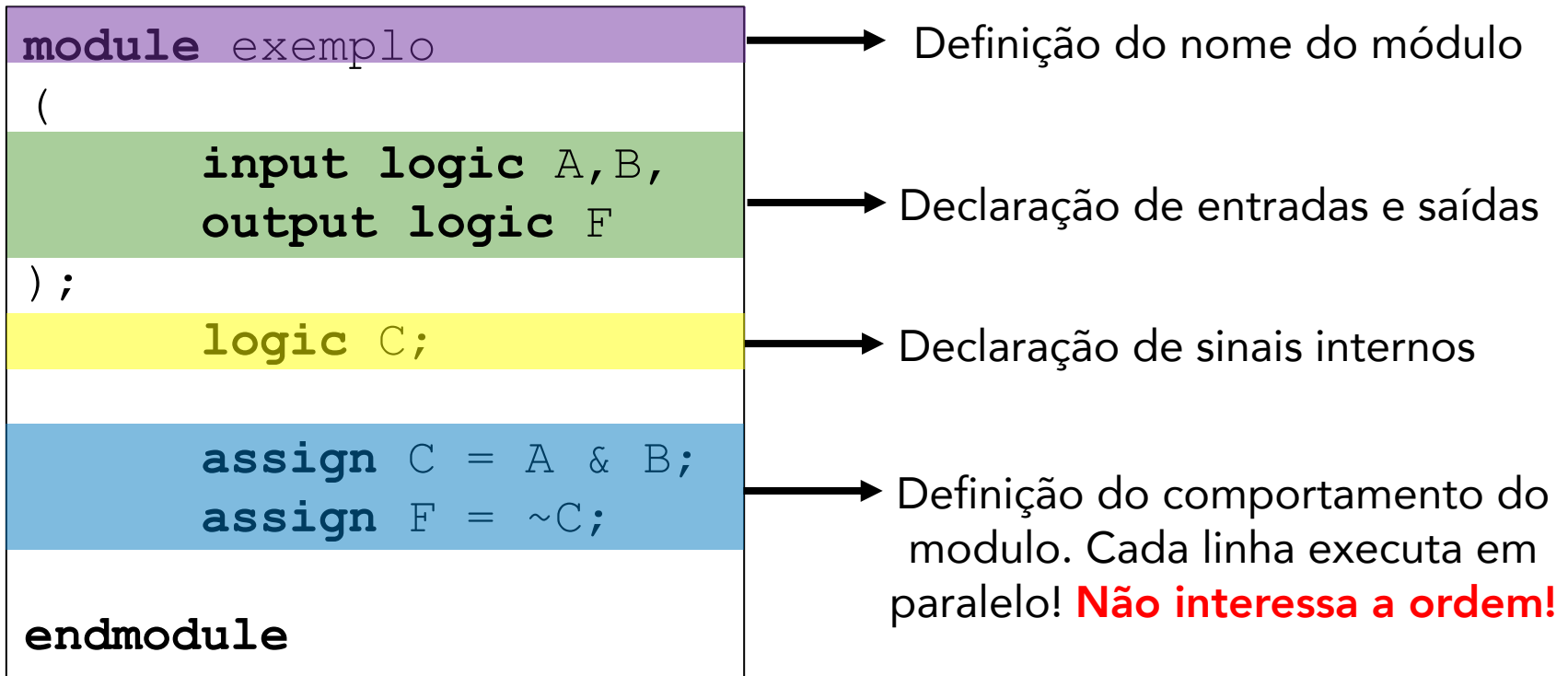


Comportamental vs Estrutural

```
module exemplo
(
    input logic A,B,
    output logic F
);
    logic C;

    assign C = A & B;
    assign F = ~C;

endmodule
```

 Esse é um modulo descrito em um modelo comportamental → nível mais alto de abstração



Comportamental vs Estrutural


```
module and2
(
    input logic A,B,
    output logic F
);
    assign F = A & B;
endmodule
```

```
module inv
(
    input logic A,
    output logic F
);
    assign F = ~A;
endmodule
```

```
module exemplo
(
    input logic A,B,
    output logic F
);
    logic C;

    and2 and2gate(A, B, C);
    inv invgate(C, F);
endmodule
```

 Esse é um modulo descrito em um modelo estrutural



Sintaxe

❑ Case sensitive

- Exemplo: reset e Reset não são o mesmo sinal

❑ Nenhum nome começa por números

- Exemplo: 2mux é um nome inválido

❑ Espaços são ignorados

❑ Comentários:

- // → comentário de linha simples
- /* comentário
multilinha */

Operações

Alta prioridade

~	NOT
*, /, %	mult, div, mod
+, -	add, sub
<<, >>	shift
<<<, >>>	arithmetic shift
<, <=, >, >=	comparison
==, !=	equal, not equal
&, ~&	AND, NAND
^, ~^	XOR, XNOR
, ~	OR, NOR
?:	ternary operator

Baixa prioridade

Representação de Números

Formato: <tamanho>'<base><número>

<tamanho>'<base> é opcional, mas recomendado

Por padrão, a base é decimal

Número	Tamanho	Base	Equivalente em Decimal	Armazenado
3'b101	3	binary	5	101
'b11	unsized	binary	3	00...0011
8'b11	8	binary	3	00000011
8'b1010_1011	8	binary	171	10101011
3'd6	3	decimal	6	110
6'o42	6	octal	34	100010
8'hAB	8	hexadecimal	171	10101011
42	Unsized	decimal	42	00...0101010

Outros aspectos

□ Valores:

[0,1]: níveis lógicos

x : desconhecido, z: alta impedância

■ Ex.: 32'bz 8'h0x 4'b1z0x

□ Tipos: wire, logic, como input, output, inout ou sinal

■ Exemplos: input logic [31:0] A; output wire x;

logic [3:0] vetor[0:15]

□ Tipos abstratos: integer, real (IEEE 754), time

VHDL

Estrutura básica de um módulo

Libraries	Declaração e uso de <i>libraries</i> ocorre no início da descrição. <i>Libraries</i> são conjuntos de <i>packages</i>
Entidade	Descreve a interface do módulo, seus sinais de entrada e saída
Arquitetura	Descreve a implementação do módulo

Estrutura básica de um módulo

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity exemplo is
```

```
port (  
    A: in std_logic;  
    B: in std_logic;  
    F: out std_logic  
);
```

```
end exemplo;
```

```
architecture ex of exemplo is
```

```
signal C: std_logic;
```

```
begin
```

```
    C <= A and B;  
    F <= not C;
```

```
end ex;
```


Definição e uso de bibliotecas

Definição do nome do módulo

Declaração de entradas e saídas

Declaração de sinais internos

 
Definição do comportamento do modulo.
Cada linha executa em paralelo! **Não
interessa a ordem!**



Comportamental vs Estrutural

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity exemplo is  
port (  
    A: in std_logic;  
    B: in std_logic;  
    F: out std_logic  
);  
end exemplo;  
  
architecture ex of exemplo is  
    signal C: std_logic;  
begin  
    C <= A and B;  
    F <= not C;  
end ex;
```

 Esse é um modulo descrito em um modelo comportamental → nível mais alto de abstração



Comportamental vs Estrutural


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity exemplo is
port (
    A: in std_logic;
    B: in std_logic;
    F: out std_logic
);
end exemplo;

architecture ex of exemplo is
signal C: std_logic;
begin

    and2gate : entity work.and2
        port map(A, B, C);

    invgate : entity work.inv
        port map(C, F);

end ex;
```

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity and2 is
    port ( A, B : in std_logic;
           F : out std_logic);
end and2;

architecture basic of and2 is
begin
    F <= A and B;
end basic;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity inv is
    port ( A : in std_logic;
           F : out std_logic);
end inv;

architecture basic of inv is
begin
    F <= not A;
end basic;
```

Esse é um modulo descrito em um modelo estrutural

Outro Exemplo

<pre>library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;</pre>	Declaração e uso das libraries
<pre>entity signed_adder is generic (SIZE: natural := 8); -- opcional port (a: in signed ((SIZE-1) downto 0); b: in signed ((SIZE-1) downto 0); result: out signed ((SIZE-1) downto 0)); end entity;</pre>	Declaração da entidade signed_adder e suas portas de entrada e saída com largura parametrizada por SIZE
<pre>architecture rtl of signed_adder is begin result <= a + b; end rtl;</pre>	Arquitetura da entidade signed_adder

Operações

Tabela 4.2 Precedência de operadores em VHDL

	Op	Meaning
H i g h e s t	not	NOT
	*, /, mod, rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+, -	PLUS, MINUS
	rol, ror, srl, sll	Rotate, Shift logical
L o w e s t	<, <=, >, >=	Relative Comparison
	=, /=	Equality Comparison
	and, or, nand, nor, xor, xnor	Logical Operations

Números

Tabela 4.4 Números em VHDL

Numbers	Bits	Base	Val	Stored
3B"101"	3	2	5	101
B"11"	2	2	3	11
8B"11"	8	2	3	00000011
8B"1010_1011"	8	2	171	10101011
3D"6"	3	10	6	110
6O"42"	6	8	34	100010
8X"AB"	8	16	171	10101011
"101"	3	2	5	101
B"101"	3	2	5	101
X"AB"	8	16	171	10101011

Sintaxe

- A linguagem **NÃO** é *case sensitive*
 - mas frequentemente são usadas maiúsculas para as palavras reservadas

- Comentários
 - -- → comentário de linha simples
 - /* comentário
 multilinha */

- VHDL é uma linguagem fortemente “tipada”
(integer 1 ≠ real 1.0 ≠ bit '1')
 - auxilia para detectar erros no início do projeto
 - exemplo: conectar um barramento de 4 bits a um barramento de 8 bits

VHDL Packages

□ std_logic_1164

- define tipos de dados e operações: std_logic, std_logic_vector, std_ulogic...

□ std_logic_signed

- processamento de std_logic como inteiros

□ std_logic_unsigned

- processamento de std_logic como naturais

□ std_logic_arith

- define tipos unsigned e signed e funções aritméticas

□ numeric_std

- define funções aritméticas para vetores lógicos. Usado como alternativa ao std_logic_arith

Recomenda-se usar o std_logic_1164 e o numeric_std


Tipos

↑ most common	Type name	Sim. only	Note
	<code>std_logic, std_logic_vector</code>		Actually enumeration, you'll need <code>pkg ieee_1164</code> , use these instead of <code>bit/bit_vector</code> , use <code>downTo</code> indexing
	<code>integer</code>		Limit range for synthesis
	<code>unsigned, signed</code>		Similar to <code>std_logic_vector</code> , but safer for arithmetic
	<code>array</code>		E.g. <code>std_logic_vector</code> is array. Define the array type first and then signal/constant/variable of that type
	<code>enumeration</code>		<code>bit</code> and <code>std_logic</code> are actually enumerations, use this at least for states of an FSM
	<code>record</code>		Synthesizable, but not very common
	<code>file</code>	x	For reading input data and storing trace/log during simulation-based verification
	<code>physical</code>	x	For detailed gate-level simulation with timing
	<code>real</code>	x	Quite rare because cannot be (always) synthesized
	<code>access</code>	x	Very rare

Testbench

- ❑ Testbench: descrição HDL para teste do projeto em desenvolvimento
 - especificação comportamental do ambiente externo ao projeto
 - interage com o projeto
 - não precisa ser descrito em HDL (o projeto pode ser validado em ambiente C/C++!!)

Testbench

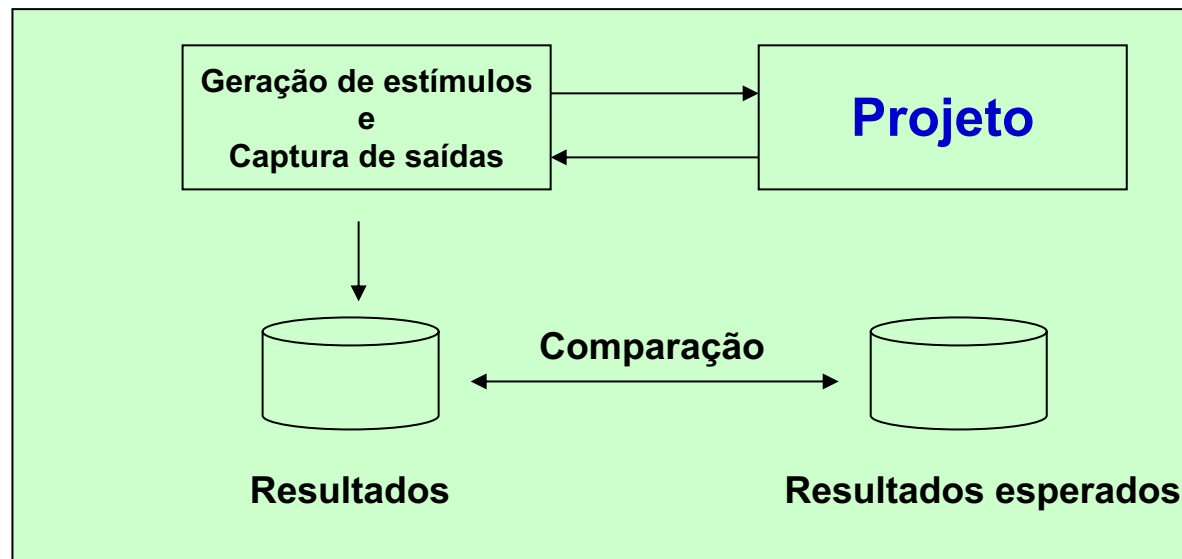

Exemplo Testbench em VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity exemplo_tb is  
end exemplo_tb;
```

← Test bench não tem pinos externos

```
architecture TB_ARCHITECTURE of exemplo_tb is
```

```
    signal aa, bb, ff : std_logic;
```

```
begin
```

```
    UUT : entity work.exemplo  
          port map ( A => aa, B => bb, F => ff);
```

Seleção da arquitetura


Instanciação do projeto

```
    aa <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 20 ns, '1' after 30 ns;
```

```
    bb <= '0', '1' after 20 ns;
```

Geração dos estímulos

```
end TB_ARCHITECTURE;
```

 

EXEMPLOS

SystemVerilog

Multiplexador 4:1

```
module mux4(input logic [3:0] d0, d1, d2, d3,  
            input logic [1:0] s,  
            output logic [3:0] y);  
  
    assign y = s[1] ? (s[0] ? d3 : d2)  
                : (s[0] ? d1 : d0);  
endmodule
```

Multiplexador 4:1

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux4 is
    port(d0, d1,
          d2, d3: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          s: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end;

architecture synth1 of mux4 is
begin
    y <= d0 when s = "00" else
          d1 when s = "01" else
          d2 when s = "10" else
          d3;
end;
```

SystemVerilog

Registrador de 4 bits

```
module flop(input logic clk,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

Em geral , uma declaração *always* em SystemVerilog é escrita da seguinte forma:

```
always @(lista de sensibilidade)  
    declaração;
```

VHDL

Registrador de 4 bits

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flop is
  port(clk: in STD_LOGIC;
        d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end;

architecture synth of flop is
begin
  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end;
```

```
process(clk) begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Outra forma

SystemVerilog

Registrador de 4 bits com RESET síncrono

```
module flopr(input logic clk,  
             input logic reset,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);  
  
    // synchronous reset  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else q <= d;  
endmodule
```

Registrador de 4 bits com RESET síncrono

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity flopr is
    port(clk, reset: in STD_LOGIC;
          d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          q: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end;

architecture synchronous of flopr is
begin
    process(clk) begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset then q <= "0000";
            else q <= d;
            end if;
        end if;
    end process;
end;
```

SystemVerilog

Decodificador de Display de 7 segmentos

```
module sevenseg(input logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);  
  
    always_comb  
        case(data)  
            // abc_defg  
            0: segments = 7'b111_1110;  
            1: segments = 7'b011_0000;  
            2: segments = 7'b110_1101;  
            3: segments = 7'b111_1001;  
            4: segments = 7'b011_0011;  
            5: segments = 7'b101_1011;  
            6: segments = 7'b101_1111;  
            7: segments = 7'b111_0000;  
            8: segments = 7'b111_1111;  
            9: segments = 7'b111_0011;  
            default: segments = 7'b000_0000;  
        endcase  
    endmodule
```

Decodificador de Display de 7 segmentos

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity seven_seg_decoder is
    port(data: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          segments: out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
end;

architecture synth of seven_seg_decoder is
begin
    process(all) begin
        case data is
            -- abcdefg
            when X"0" => segments <= "1111110";
            when X"1" => segments <= "0110000";
            when X"2" => segments <= "1101101";
            when X"3" => segments <= "1111001";
            when X"4" => segments <= "0110011";
            when X"5" => segments <= "1011011";
            when X"6" => segments <= "1011111";
            when X"7" => segments <= "1110000";
            when X"8" => segments <= "1111111";
            when X"9" => segments <= "1110011";
            when others => segments <= "0000000";
        end case;
    end process;
end;
```


SystemVerilog

Decodificador 3:8

```
module decoder3_8(input  logic [2:0] a,
                  output logic [7:0] y);
    always_comb
        case(a)
            3'b000: y = 8'b00000001;
            3'b001: y = 8'b00000010;
            3'b010: y = 8'b00000100;
            3'b011: y = 8'b00001000;
            3'b100: y = 8'b00010000;
            3'b101: y = 8'b00100000;
            3'b110: y = 8'b01000000;
            3'b111: y = 8'b10000000;
            default: y = 8'bxxxxxxxx;
        endcase
endmodule
```

Decodificador 3:8

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity decoder3_8 is
    port(a: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
          y: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end;

architecture synth of decoder3_8 is
begin
    process(all) begin
        case a is
            when "000" => y <= "00000001";
            when "001" => y <= "00000010";
            when "010" => y <= "00000100";
            when "011" => y <= "00001000";
            when "100" => y <= "00010000";
            when "101" => y <= "00100000";
            when "110" => y <= "01000000";
            when "111" => y <= "10000000";
            when others => y <= "XXXXXXXX";
        end case;
    end process;
end;
```

SystemVerilog

Testbench

```
module testbench1();
    logic a, b, c, y;

    // instantiate device under test
    sillyfunction dut(a, b, c, y);

    // apply inputs one at a time
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
    end
endmodule
```

Testbench

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity testbench1 is -- no inputs or outputs
end;

architecture sim of testbench1 is
  component sillyfunction
    port(a, b, c: in STD_LOGIC;
         y: out STD_LOGIC);
  end component;
  signal a, b, c, y: STD_LOGIC;
begin
  -- instantiate device under test
  dut: sillyfunction port map(a, b, c, y);
  -- apply inputs one at a time
  process begin
    a <= '0'; b <= '0'; c <= '0'; wait for 10
ns;
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    b <= '1'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    a <= '1'; b <= '0'; c <= '0'; wait for 10
ns;
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    b <= '1'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    wait; -- wait forever
  end process;
end;
```

Testbench com mensagens de debug

```
module testbench2();
  logic a, b, c, y;
  // instantiate device under test
  sillyfunction dut(a, b, c, y);
  // apply inputs one at a time
  // checking results
  initial begin
    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    assert (y === 1) else $error("000 failed.");
    c = 1; #10;
    assert (y === 0) else $error("001 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    assert (y === 0) else $error("010 failed.");
    c = 1; #10;
    assert (y === 0) else $error("011 failed.");
    a = 1; b = 0; c = 0; #10;
    assert (y === 1) else $error("100 failed.");
    c = 1; #10;
    assert (y === 1) else $error("101 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    assert (y === 0) else $error("110 failed.");
    c = 1; #10;
    assert (y === 0) else $error("111 failed.");
  end
endmodule
```

Testbench com mensagens de debug

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity testbench2 is -- no inputs or outputs
end;

architecture sim of testbench2 is
  component sillyfunction
    port(a, b, c: in STD_LOGIC;
         y: out STD_LOGIC);
  end component;
  signal a, b, c, y: STD_LOGIC;
begin
  -- instantiate device under test
  dut: sillyfunction port map(a, b, c, y);
  -- apply inputs one at a time
  -- checking results
  process begin
    a <= '0'; b <= '0'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    assert y = '1' report "000 failed.";
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    assert y = '0' report "001 failed.";
    b <= '1'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    assert y = '0' report "010 failed.";
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    assert y = '0' report "011 failed.";
    a <= '1'; b <= '0'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    assert y = '1' report "100 failed.";
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    assert y = '1' report "101 failed.";
    b <= '1'; c <= '0'; wait for 10 ns;
    assert y = '0' report "110 failed.";
    c <= '1'; wait for 10 ns;
    assert y = '0' report "111 failed.";
    wait; -- wait forever
  end process;
end;
```